
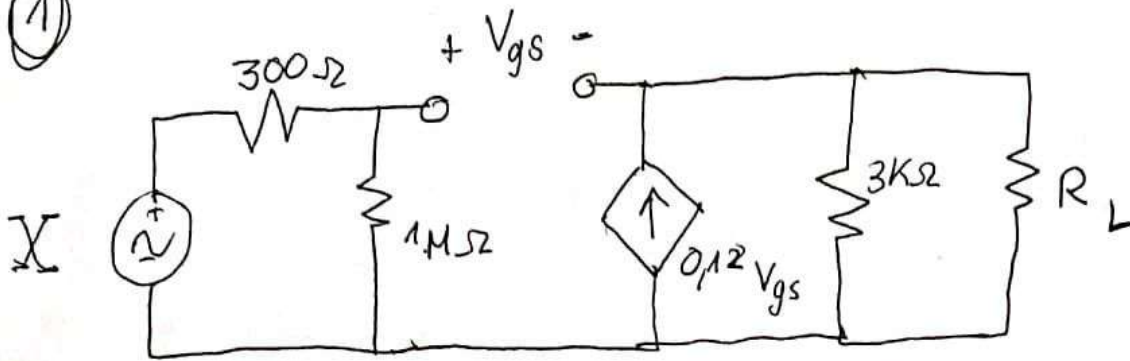


①

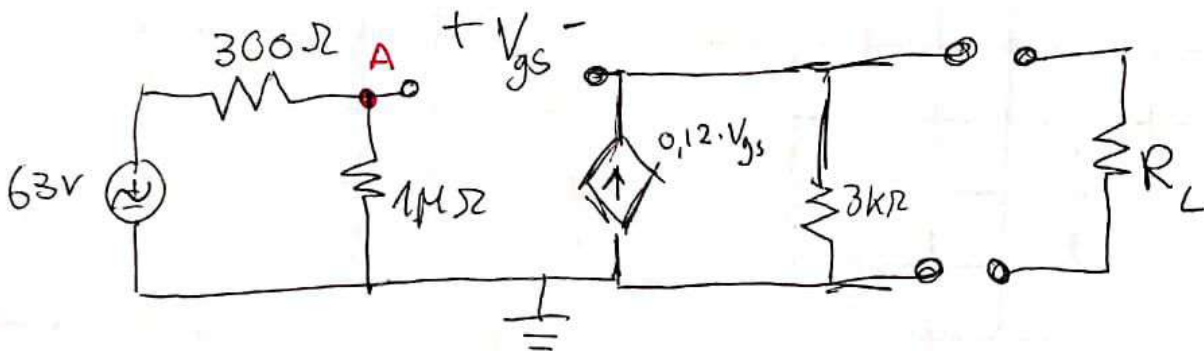


- Encuentre el valor R_L para que P sea máxima
- Encuentre P .

$$X = 63 \text{ V}$$


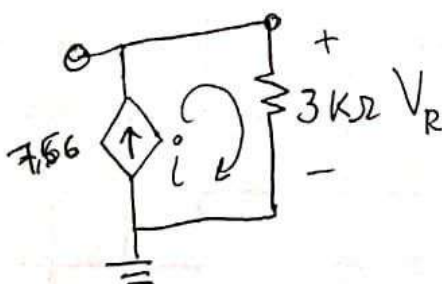
$$V_A = 63\text{V} \cdot \frac{1\text{M}\Omega}{300\Omega + 1\text{M}\Omega} = 63\text{V} \cdot \frac{1 \times 10^6}{300 + 1 \times 10^6} = 62,98 \text{ V}$$



$$\rightarrow 0,12 \cdot 62,98 = 7,56 \text{ A}$$

$$V_R = (7,56 \text{ A}) (3 \times 10^3 \Omega)$$

$$V_R = 22680 \text{ V}$$

$$V_R = (0,12 V_{gs}) (3 \times 10^3) = 360 V_{gs}$$

$$\rightarrow V_{gs} = \frac{62,98}{361}$$


$$V_{gs} = 62,98 - V_R$$

$$V_{gs} = 62,98 - 360 V_{gs}$$

$$361 V_{gs} = 62,98 \text{ V}$$


$$V_{gs} = 0,1745 \text{ V}$$
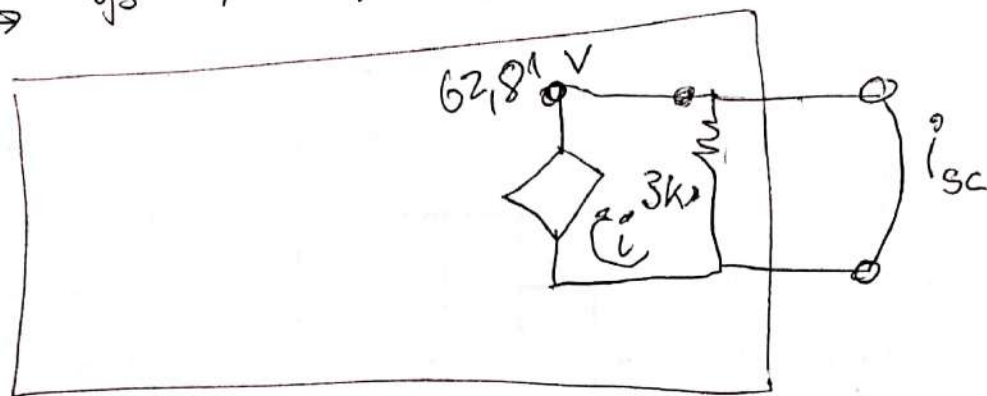
$$\rightarrow V_{gs} = 0,1745 \text{ V}$$




$$V_R = 360 (0,1745) = 62,81 \text{ V} \leftarrow V_{oc}$$

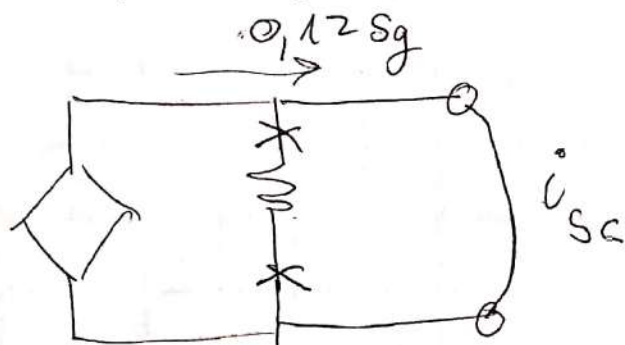~~$$i_{sc} = (0,12) V_{gs} = 0,021 \text{ A}$$~~



$$i_{sc} = 0,12 V_{sg} = 0,021 \text{ A}$$
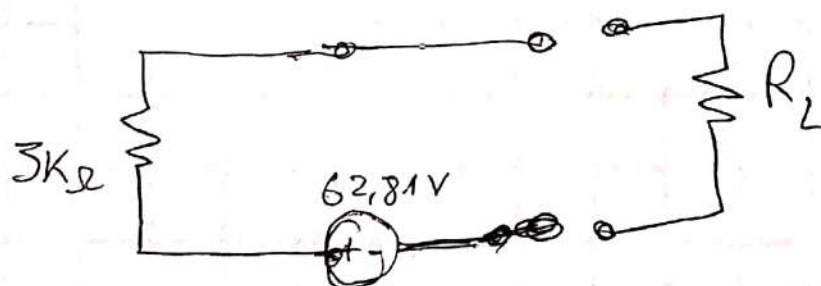
$$\rightarrow R_T = \frac{V_{oc}}{i_{sc}} = \frac{62,81 \text{ V}}{0,021 \text{ A}} = 2999,52 \Omega \approx 3 \text{ k}\Omega$$



→ Teorema Maxima Pot.

↓
 R_L debe ser igual a
 R_T



$$P_{MAX} = VI = (62,81)(0,021 \text{ A})$$

$$R_L = 3 \text{ k}\Omega$$

$$P_{MAX} = 1,315 \text{ [W]}$$

2)

ID: 20446653

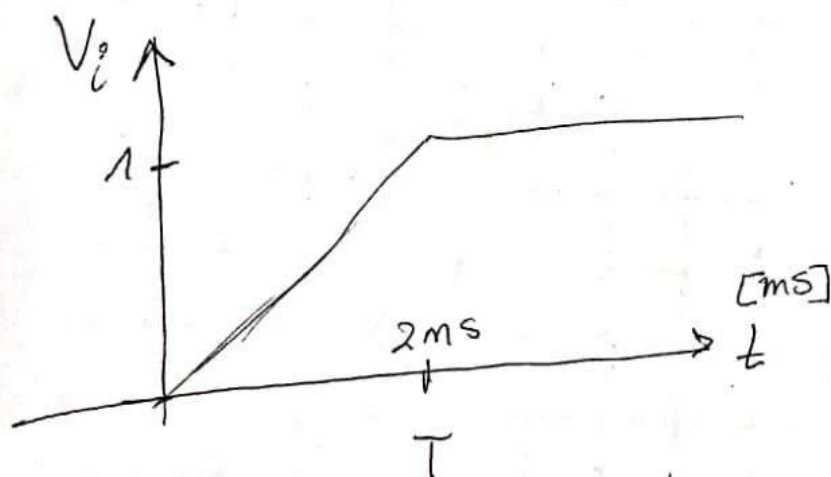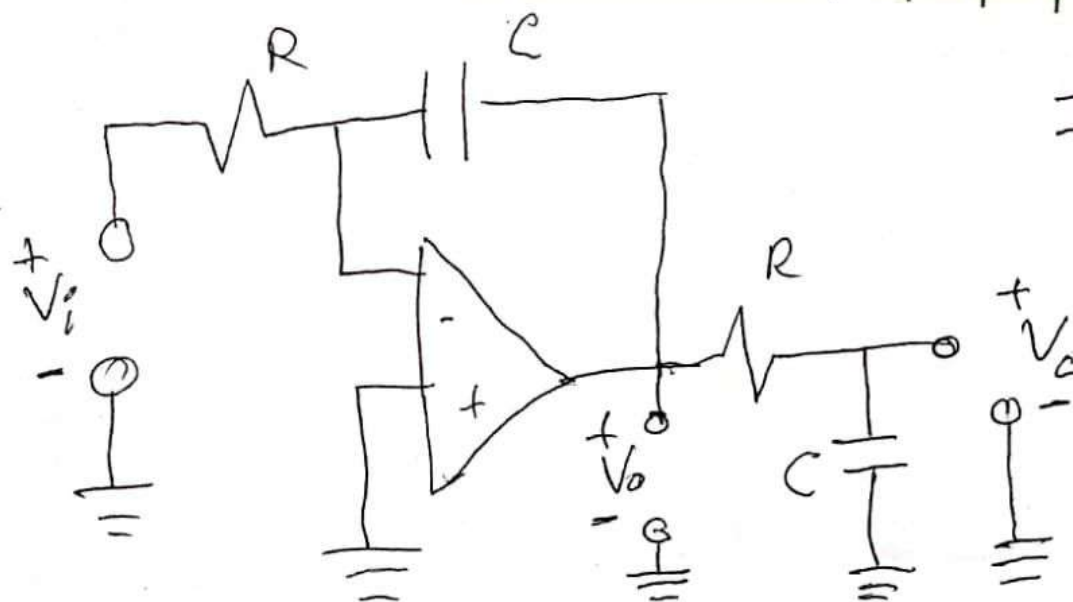



$$R = 20 \text{ K}\Omega$$

$$C = 20 \text{ nF}$$

$$T = \frac{n+1}{2} = \frac{3+1}{2} = 2 \text{ ms}$$

→ condensadores descargados

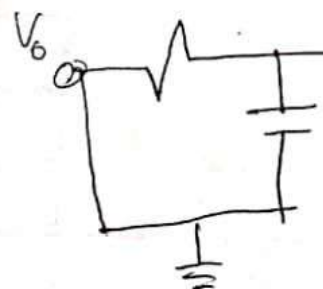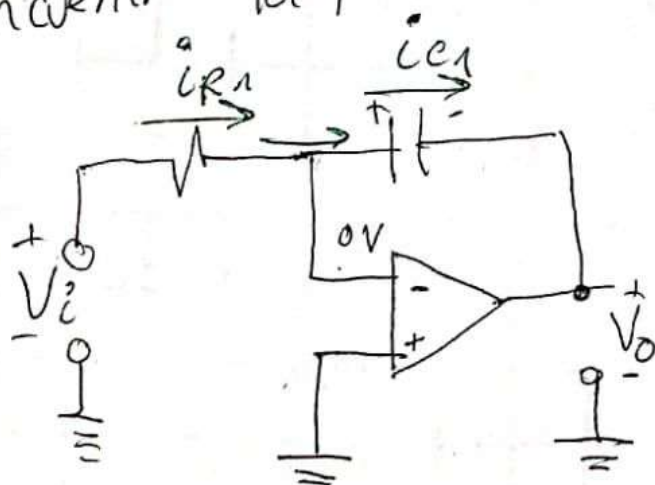a. Encuentre la función V_o para $0 < t < 6 \text{ ms}$



$$V_{C1} = 0 - V_o$$


$$V_{R1} = V_i - 0 = V_i$$

$$i_{R1} = i_{C1}$$

$$i_{C1} = \frac{V_i}{R} = C_1 \frac{dV_{C1}}{dt}$$

$$V_{R1} = i_{C1} \cdot R$$

~~...~~

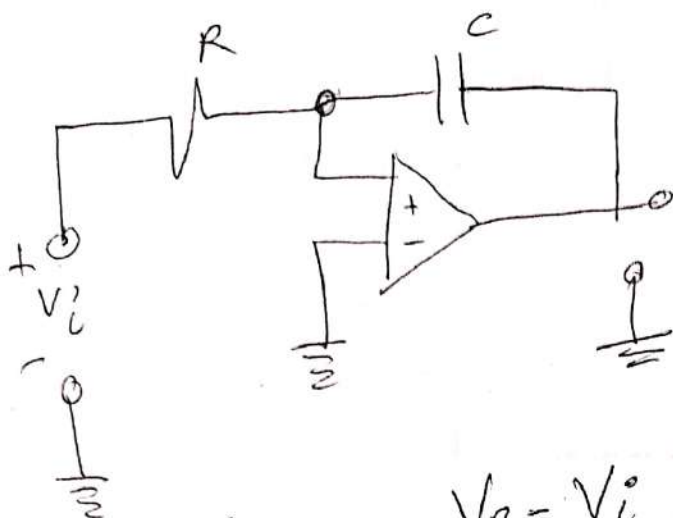

$$i_R = i_C$$

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$V_C = 0 - V_o$$

$$V_C = -V_o$$

$$\frac{dV_C}{dt} = -\frac{dV_o}{dt}$$

$$V_R = V_i$$

$$i_R = \frac{V_i}{R}$$

$$\rightarrow di_R = \frac{dV_i}{R}$$

$$di_R = di_C$$

$$di_C = \frac{dV_i}{R}$$

$$\rightarrow \frac{V_i}{R} = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$\frac{1}{R} \frac{dV_i}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$\boxed{\frac{1}{R} \frac{dV_i}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}}$$

$$\frac{dV_i}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{T} & 0 < t < T \\ 0 & t > T \end{cases}$$


$$\frac{dV_o}{dt} = \frac{1}{RC} \frac{dV_i}{dt}$$

$$\frac{dV_o}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{RCT} & 0 < t < T \\ 0 & t > T \end{cases}$$

$$[0 < t < T]:$$


$$V_o = \frac{-t}{RCT}$$



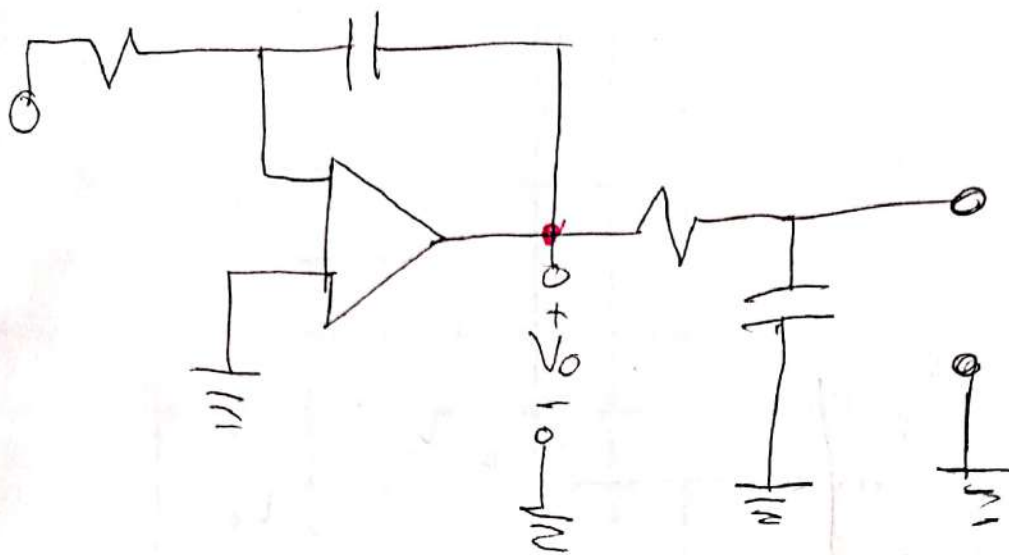

$$V_O = \begin{cases} 0 & \rightarrow t < 0 \\ -\frac{1}{RCT} & \rightarrow 0 < t < T \\ 0 & \rightarrow t \geq T \end{cases}$$

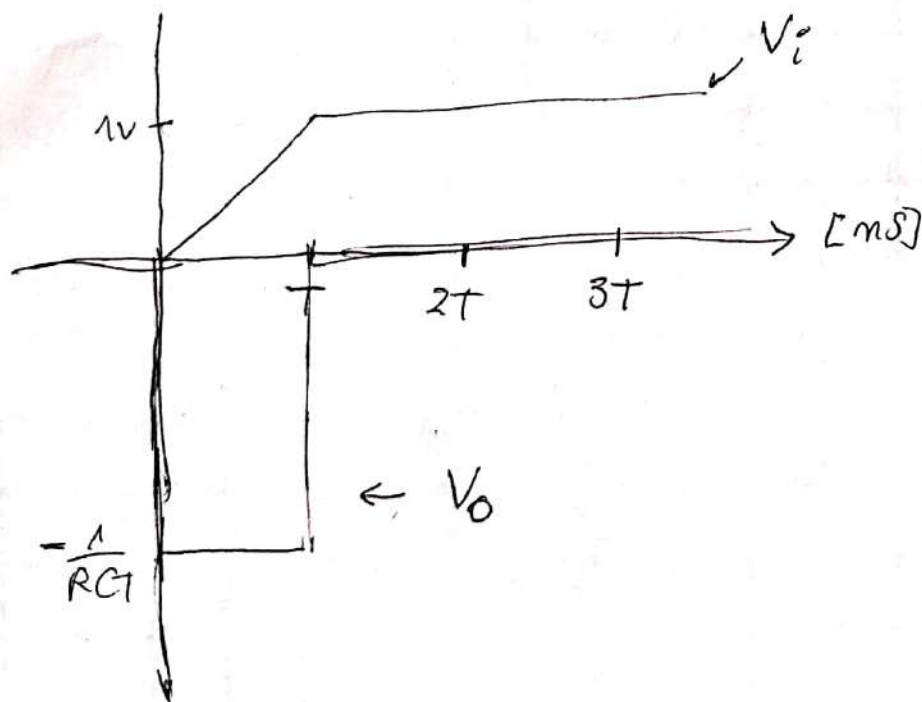b) Grafiqre V_O para $0 < t < 6\text{ms}$



$$T \rightarrow 2\text{ms} = 2 \times 10^{-3}$$

$$R = 20 \times 10^3$$

$$C = 20 \times 10^{-9}$$

$$RC = 4 \times 10^{-4}$$

$$V_O = \frac{-1}{RCT} = \frac{-1}{(4 \times 10^{-4})(2 \times 10^{-3})}$$



$$V_O = -12,5 \times 10^5 \text{ V}$$

c) si $V_i(t) = U(t)$

$$V_i(t) = \begin{cases} 0 \rightarrow t < 0 \\ 1 \rightarrow t > 0 \end{cases}$$

$$\frac{dV_i}{dt} = 0 \text{ V}$$

$$\frac{dV_o}{dt} = 0 \text{ V}$$

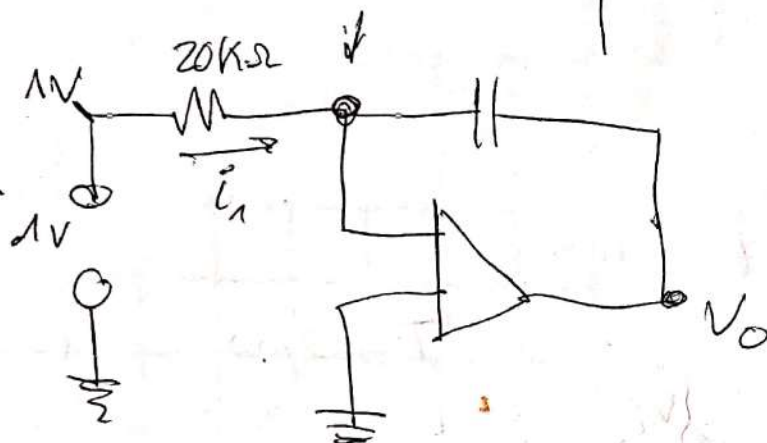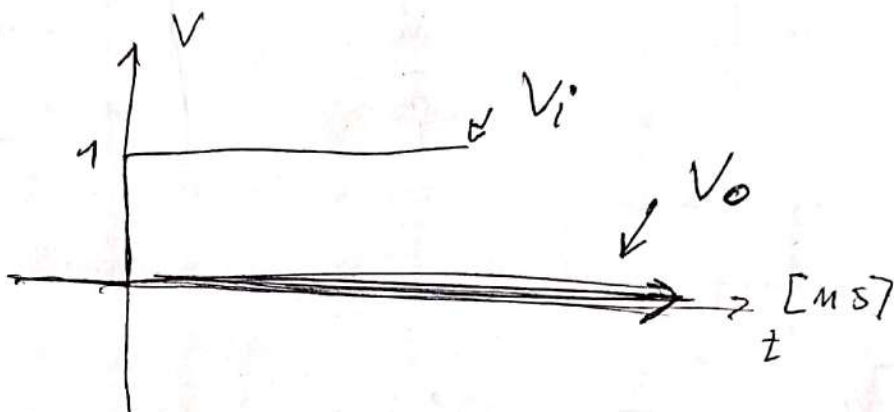


$$V_o(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 0 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \end{cases}$$

$$i_1 = 20 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ V} = 20 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_R = 1 \text{ V}$$

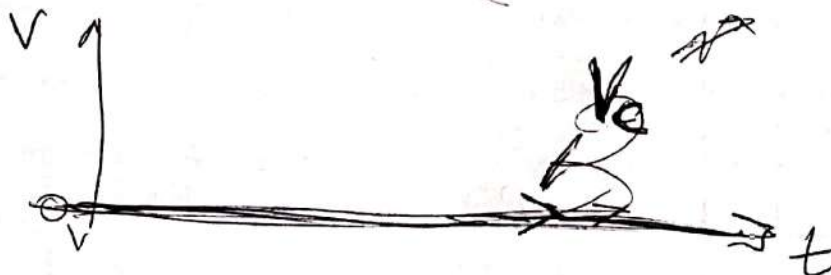d) (c) $\frac{dV_o}{dt} = 0 \rightarrow \frac{dV_o}{dt} = 0$



ID: ... 3.


3. $t < 0$

$$V_{C1} = V_{C2} = 0V$$

a. Si $V_1 = V_0 * U(t)$:

$$V_a(0^-), V_b(0^-), V_a(0^+), V_b(0^+), i_{L2}(0^-), i_{C2}(0^-)$$

$$i_{L2}(0^+), i_{C2}(0^+)$$

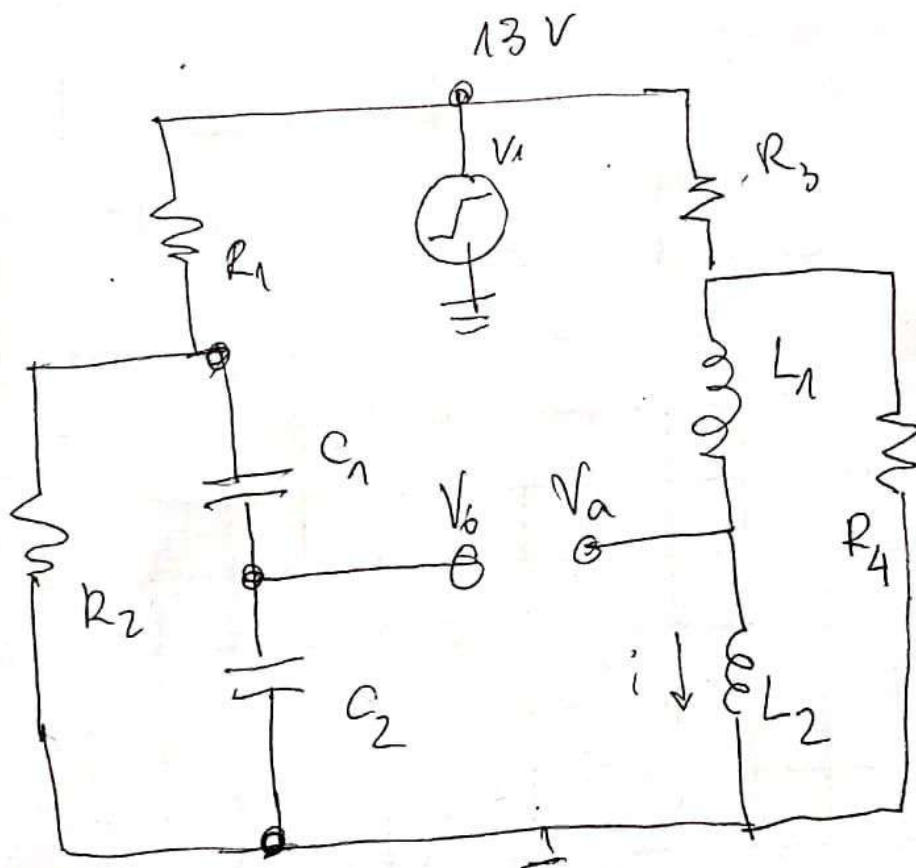

$$L_1 = 300 \text{ mH}$$

$$L_2 = 150 \text{ mH}$$

$$C_1 = 16 \text{ } \mu\text{F}$$

$$C_2 = 8 \text{ } \mu\text{F}$$

$$R_1 = R_2 = 80$$


$$R_3 = R_4 = 300$$

$$V_0 = 13 \text{ V}$$



$$V_1 = 13 \text{ V} \cdot U(t)$$

$t < 0$

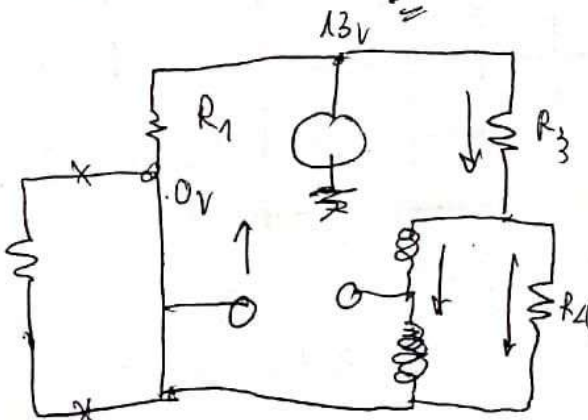


$$\begin{aligned} V_b(0^-) &= 0V \\ i_{C2}(0^-) &= 0V \end{aligned}$$


$$V_{L1} + V_{L2} + V_{R4} = 0$$

$$V_{L1} + V_{L2} + V_{R4} = 0$$

~~scribble~~

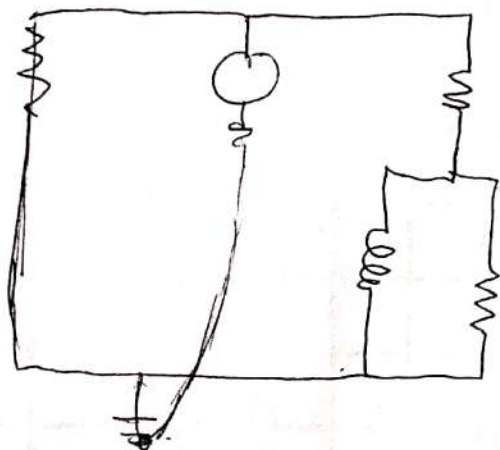

$$L_1 + L_2 = 450 \text{ mH}$$

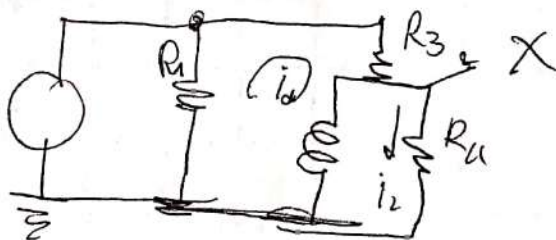

$$V_{R1} + V_{R3} + V_L = 0$$

~~13V~~

$$V_{R1} = I \cdot R_1 =$$

$$I = \frac{13V}{80} = 0,1625A$$

$$I = 0,1625A$$

$$V_L =$$

$$V_{R3} = 13V - X$$


$$V_{R3} = 0,1625A (300)$$

$$V_{R3} = 48,75V$$


$$X = -35,7V$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$0,1625A = I_L + I_{R4}$$

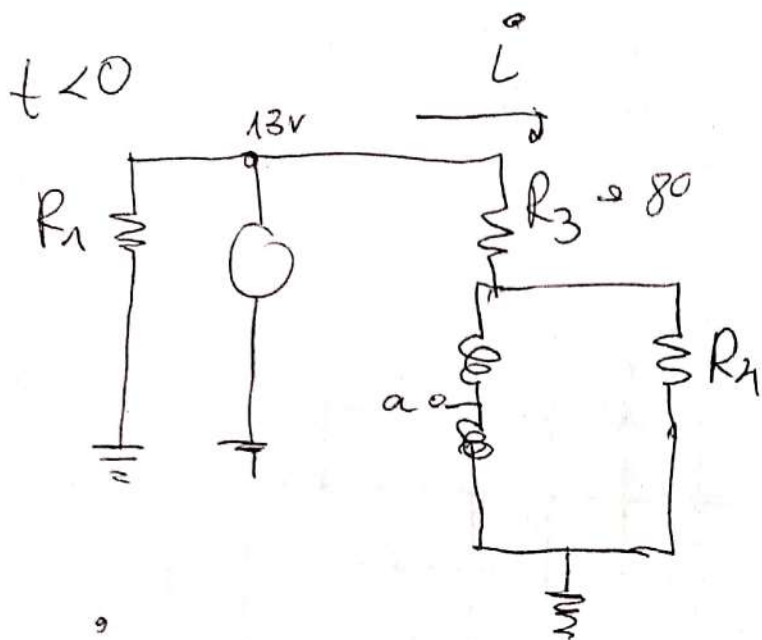

$$i = \frac{13V}{80} = 0,1625 A$$

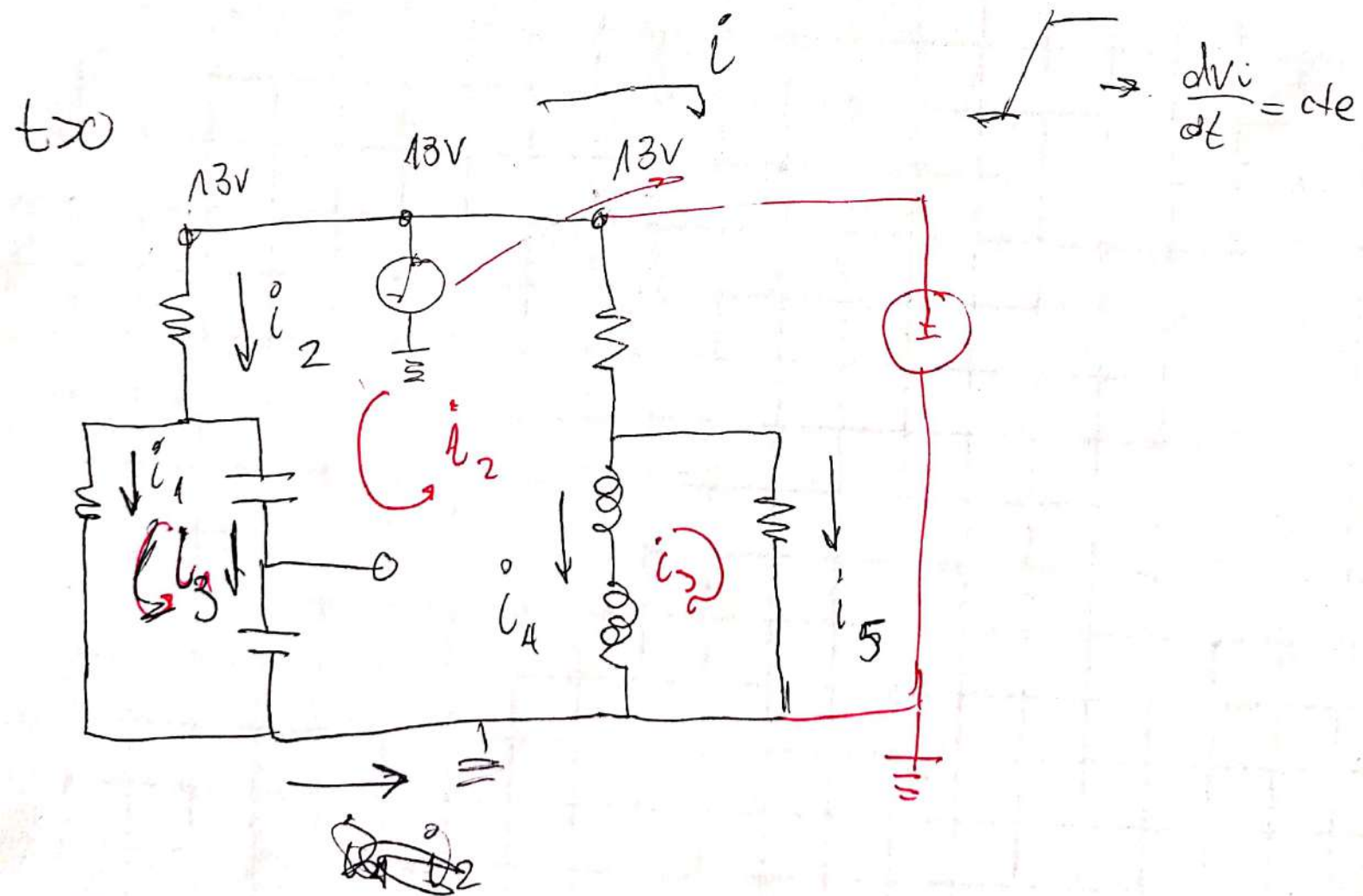

c u u - No hay tiempo ... T.T