


1. (25 %) Encuentre el voltaje entre los nodos a y b
2. (25 %) Calcule la resistencia equivalente entre a y b si las dos fuentes son iguales a 0

Entre a y b


$$V_{oc} = 5V$$

$$R_{Th} = 13\Omega$$

$$I_{sc} = \frac{5V}{13\Omega}$$

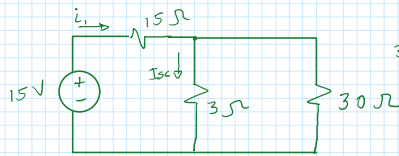

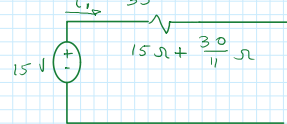
$$3\Omega \parallel 30\Omega = \frac{90}{33}\Omega$$



$$I_1 = \frac{15V}{\frac{15\Omega + \frac{90}{33}\Omega}} = \frac{165}{195}A = \frac{11}{13}A$$
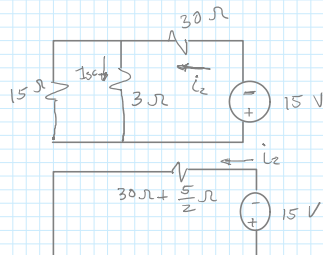
$$I_{sc} = I_1 \cdot \frac{30}{33} = \frac{11 \cdot 30}{13 \cdot 33}A = \frac{10}{13}A$$



$$15\Omega \parallel 3\Omega = \frac{45}{18}\Omega = \frac{5}{2}\Omega$$


$$I_2 = \frac{-15V}{\frac{65}{2}\Omega} = -\frac{30}{65}A = -\frac{6}{13}A$$

$$I_{sc} = I_2 \cdot \frac{15\Omega}{18\Omega} = -\frac{6 \cdot 15}{13 \cdot 18}A = -\frac{5}{13}A$$

$$I_{sc} = \frac{10}{13}A - \frac{5}{13}A$$

$$I_{sc} = \frac{5}{13}A$$


Equivalente  
de Thevenin

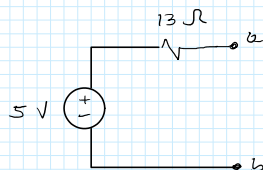

3. (25 %) Para el circuito de la siguiente figura calcule los voltajes  $V_{ba}$ ,  $V_{ca}$ ,  $V_{da}$ , y  $V_{ea}$ , si las fuentes de voltaje son iguales a 0
4. (25 %) Para el circuito de la siguiente figura calcule los voltajes  $V_{ba}$ ,  $V_{ca}$ ,  $V_{da}$ , y  $V_{ea}$ , si las fuentes de corriente son iguales a 0

$$V_{be} = 29V$$

Entrega potencia

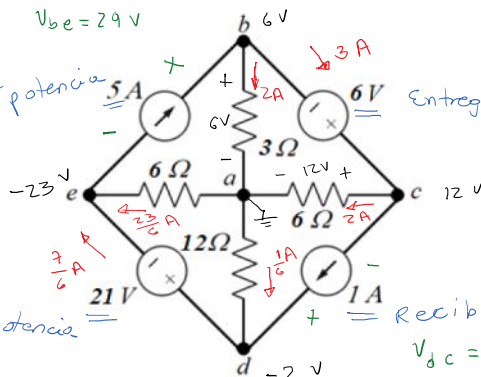

Recibe potencia

$$V_{ba} = 8V - 2V = 6V$$

$$V_{ca} = 8V + 4V = 12V$$

$$V_{da} = -16V + 14V = -2V$$


$$V_{ea} = -16V - 7V = -23V$$

$$V_{dc} = -14V$$

$$V_{cd} = +14V$$


NODO A
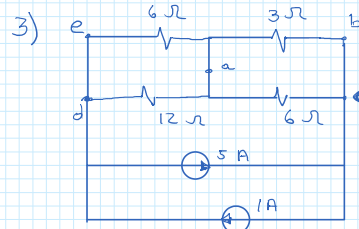
$$2A + 2A - \frac{23}{6}A - \frac{1}{6}A = 0$$



$$6\Omega \parallel 3\Omega = 2\Omega$$

$$12\Omega \parallel 6\Omega = 4\Omega$$

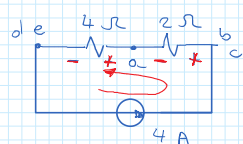


$$V_{ba} = V_{ca} = 4A \cdot 2\Omega = 8V$$

$$V_{da} = V_{ea} = -4A \cdot 4\Omega = -16V$$

$$V_{ad} = V_b - V_d$$


$$V_{ad} = 4A \cdot 4\Omega$$

$$V_{da} =$$

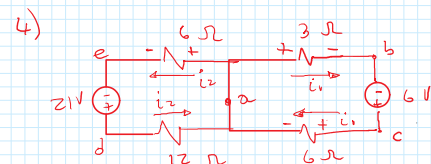


$$I_1 = \frac{6V}{9\Omega} = \frac{2}{3}A$$
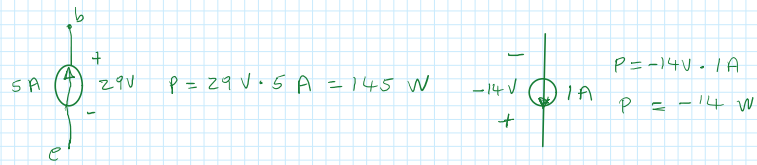
$$I_2 = \frac{21V}{18\Omega} = \frac{7}{6}A$$


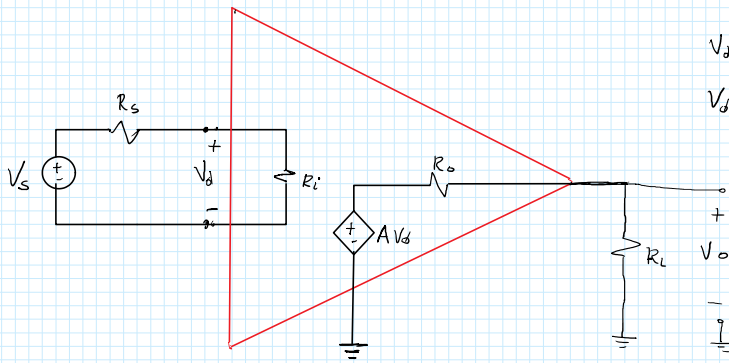
$$\begin{aligned}
 V_{ba} &= -\frac{2}{3}A \cdot 3\Omega = -2V \\
 V_{ca} &= \frac{2}{3}A \cdot 6\Omega = 4V \\
 V_{ea} &= -\frac{7}{6}A \cdot 6\Omega = -7V \\
 V_{da} &= \frac{7}{6}A \cdot 12\Omega = 14V
 \end{aligned}$$



$V_d \rightarrow$  Voltage diferencial

$$V_d = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$V_o = A V_d \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$V_o = A \cdot V_s \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

$$\frac{V_o}{V_s} = A \frac{R_i R_L}{(R_i + R_s)(R_L + R_o)}$$

### AMPLIFICADOR OPERACIONAL

$$A \rightarrow \infty$$

$$R_i \rightarrow \infty$$

$$R_o \rightarrow 0$$

$A \rightarrow$  GANANCIA

$R_i \rightarrow$  Resistencia de entrada

$R_o \rightarrow$  Resistencia de salida