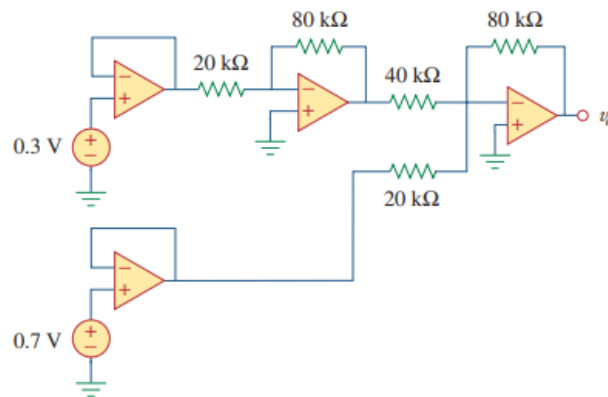


## EJERCICIO CLASE DEL MIERCOLES

5.67 Obtain the output  $v_o$  in the circuit of Fig. 5.94.

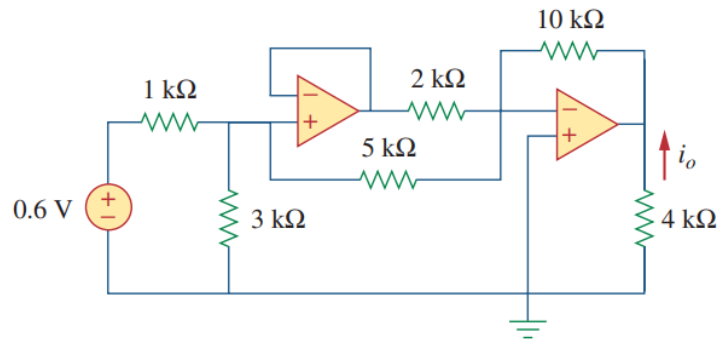


**Figure 5.94**  
For Prob. 5.67.

$V_1 = 0.3 \text{ V}$      $V_3 = 0.7 \text{ V}$   
 $V_2 = -0.3 \cdot \frac{80\text{k}}{20\text{k}} = -1.2 \text{ V}$   
 $V_o = -\left(V_2 \cdot \frac{80\text{k}}{40\text{k}} + V_3 \cdot \frac{80\text{k}}{20\text{k}}\right)$   
 $V_o = -(-1.2 \cdot 2 + 0.7 \cdot 4)$   
 $V_o = -(-2.4 + 2.8)$   
 $V_o = -0.4 \text{ V}$

## EJERCICIO CLASE DEL MIERCOLES

**5.58** Calculate  $i_o$  in the op amp circuit of Fig. 5.85.



**Figure 5.85**  
For Prob. 5.58.

$$i_o = \frac{-V_o}{4k}$$

$$\begin{cases} \textcircled{1} \quad \frac{V_1}{2k} + \frac{V_1}{5k} = \frac{-V_o}{10k} \\ \textcircled{2} \quad \frac{0.6 - V_1}{1k} = \frac{V_1}{3k} + \frac{V_1}{5k} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Resolviendo} \\ V_1 = 9/23 \text{ V} \\ V_o = -63/23 \text{ V} \end{array} \right\}$$

$$i_o = \frac{-(-63/23)}{4k} = \frac{63}{92000}$$


$$i_o = 684.8 \text{ } \mu\text{A}$$

## EJERCICIO CLASE DEL MIERCOLES

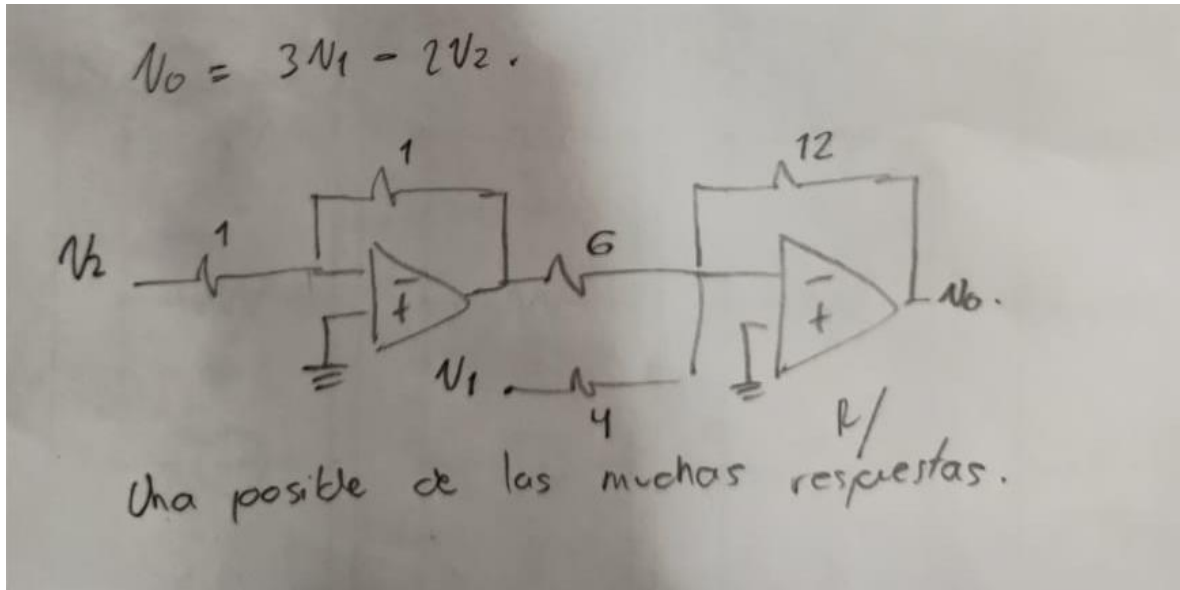**5.45** Design an op amp circuit to perform the following operation:  
**ed** operation:


$$v_o = 3v_1 - 2v_2$$

All resistances must be  $\leq 100 \text{ k}\Omega$ .


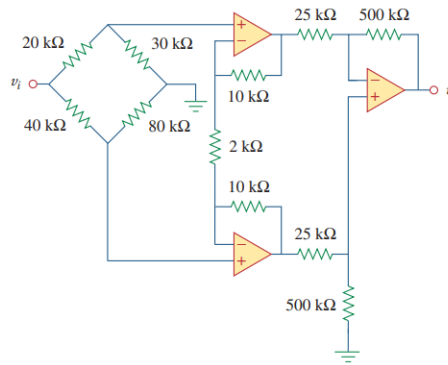
## EJERCICIO CLASE DEL VIERNES

\*5.88 Figure 5.106 shows an instrumentation amplifier driven by a bridge. Obtain the gain  $v_o/v_i$  of the amplifier.



$$V_1 = V_i \cdot \frac{30k}{50k} = \frac{3}{5} V_i$$

$$V_2 = V_i \cdot \frac{80k}{120k} = \frac{2}{3} V_i$$

$$\frac{V_3 - V_1}{10k} = \frac{V_1 - V_2}{2k} \rightarrow V_3 = 6V_1 - 5V_2$$

$$V_3 = \frac{4}{15} V_i$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2k} = \frac{V_2 - V_4}{10k} \rightarrow V_4 = 6V_2 - 5V_1$$

$$V_4 = V_i$$

$$V_5 = V_4 \cdot \frac{500k}{525k} = \frac{20}{21} V_i$$

$$\frac{V_3 - V_5}{25k} = \frac{V_5 - V_0}{500k} \rightarrow V_0 = 21V_5 - 20V_3$$

$$V_0 = 21 \cdot \frac{20}{21} V_i - 20 \cdot \frac{4}{15} V_i$$

$$V_0 = 20V_i - \frac{16}{3} V_i$$

$$V_0 = \frac{44}{3} V_i$$

$$V_0/V_i = 44/3 \text{ R/}$$