

Mini Quiz Semana 14.1

Tiempo: 15 min

- 1) Para el siguiente circuito calcule y dibuje $V_c(t)$, dado que el voltaje v14 es una señal cuadrada periódica como se muestra a continuación

