
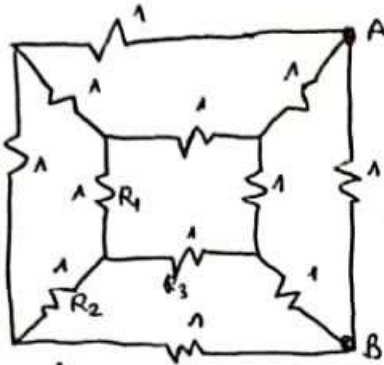


TAREA 1.

1.


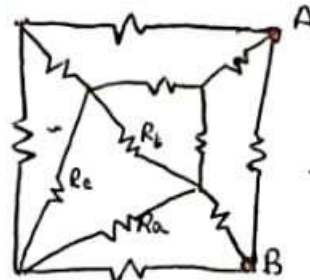


Δ




$$R_a = R_b = R_c = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1}{1} = 3$$


Δ

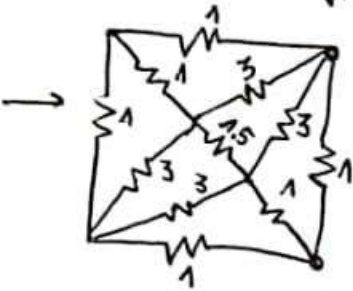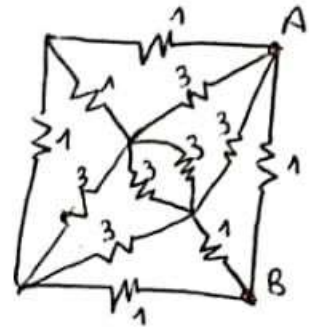

ΔY

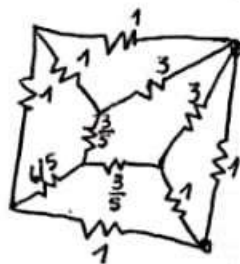


Δ

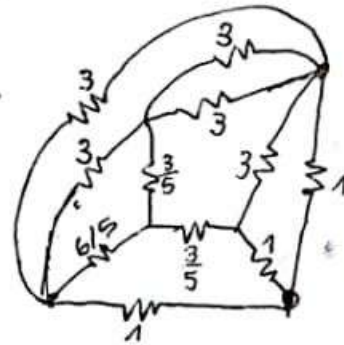

$$\frac{3 \cdot 3}{3 + 3 + 1.5} = \frac{9}{7.5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{3 \cdot 1.5}{7.5} = \frac{3}{5}$$

ΔY

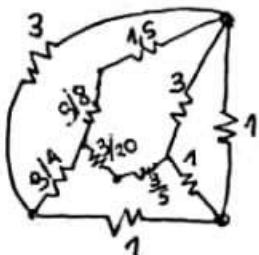

$$\frac{3 \cdot 6/5}{3 + 6/5 + 3/5} = \frac{18/5}{24/5} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{6/5 \cdot 3/5}{24/5} = \frac{3}{20}$$

$$\frac{3 \cdot 3/5}{24/5} = \frac{3}{8}$$

Δ




ΔY




$$\frac{3}{8} + 1.5 = \frac{15}{8}$$
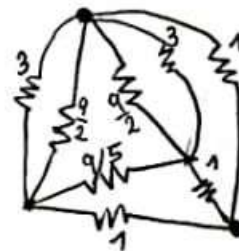
$$\frac{3}{20} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$



ΔY

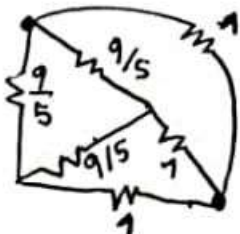

ΔY



$$\frac{9}{5} \cdot \frac{9}{5} = \frac{81}{25}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{9}{5} = \frac{27}{25}$$

$$R = \frac{81/25}{27/25} = \frac{81}{27} = 3$$

$$R = 3/5$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{15}{8} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{8} = \frac{27}{8}$$

$$\frac{27/8}{3/4} = \frac{9}{2}$$

$$\frac{27/8}{15/8} = \frac{9}{5}$$

$$\frac{3}{5} + 1 = \frac{8}{5}$$


$$\frac{8/5 \cdot 3/5}{27/5} = \frac{8}{15} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$


$$\frac{3 \cdot 9}{3 + 9} = \frac{9}{5}$$



$$\frac{7/5}{7/5 + 8/5} = \frac{7}{12}$$

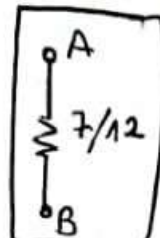
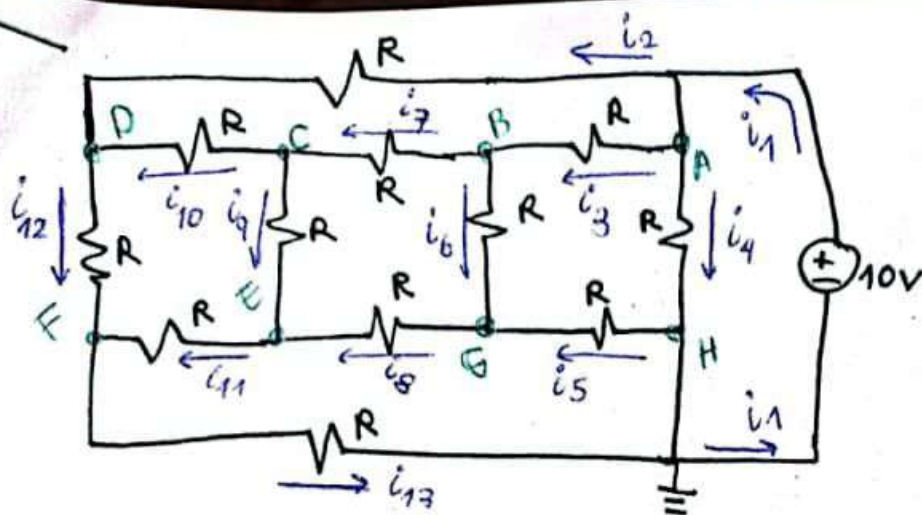
$$R = 3/5 + \left(\left(\frac{3}{5} + 1 \right) \parallel \left(\frac{3}{5} + 1 \right) \right) = 7/5$$



$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_4 = 1A$$

$$A = 10V$$

$$H = 0V$$

$$i_2 - i_{10} - i_{12} = 0$$

$$10 - 3V_D + V_C + V_F = 0$$

$$V_C - 3V_E + V_G + V_F = 0$$

$$V_B - 3V_G + V_E = 0$$

$$V_B - 3V_C + V_E + V_G = 0$$

$$V_D - 3V_F + V_E = 0$$

$$V_A - 3V_B + V_C + V_G = 0$$

V_B	V_C	V_D	V_E	V_F	V_G	B
0	1	-3	0	1	0	-10
0	1	0	-3	1	1	0
1	0	0	1	0	-3	0
1	-3	1	1	0	0	0
0	0	1	1	-3	0	0
-3	1	0	0	0	1	-10

$$V_B = 45/7 = 6,43V$$

$$V_C = 40/7 = 5,71V$$

$$V_D = 45/7 = 6,43V$$

$$V_E = 30/7 = 4,28V$$

$$V_F = 25/7 = 3,57V$$

$$V_G = 25/7 = 3,57V$$

$$V_A = 10V, V_H = 0V$$

$$\text{Nodo D} \rightarrow \frac{10 - V_D}{R} + \frac{V_C - V_D}{R} - \left(\frac{V_D - V_F}{R} \right) = 0$$


$$\text{Nodo C} \rightarrow \frac{V_B - V_C}{R} - \left(\frac{V_C - V_E}{R} \right) - \left(\frac{V_C - V_D}{R} \right) = 0$$

$$\text{Nodo E} \rightarrow \frac{V_C - V_E}{R} + \frac{V_G - V_E}{R} - \left(\frac{V_E - V_F}{R} \right) = 0$$

$$\text{Nodo F} \rightarrow \frac{V_D - V_F}{R} + \frac{V_E - V_F}{R} - \left(\frac{V_F - 0}{R} \right) = 0$$

$$\text{Nodo G} \rightarrow \frac{V_B - V_G}{R} + \frac{V_H - V_G}{R} - \left(\frac{V_G - V_E}{R} \right) = 0$$
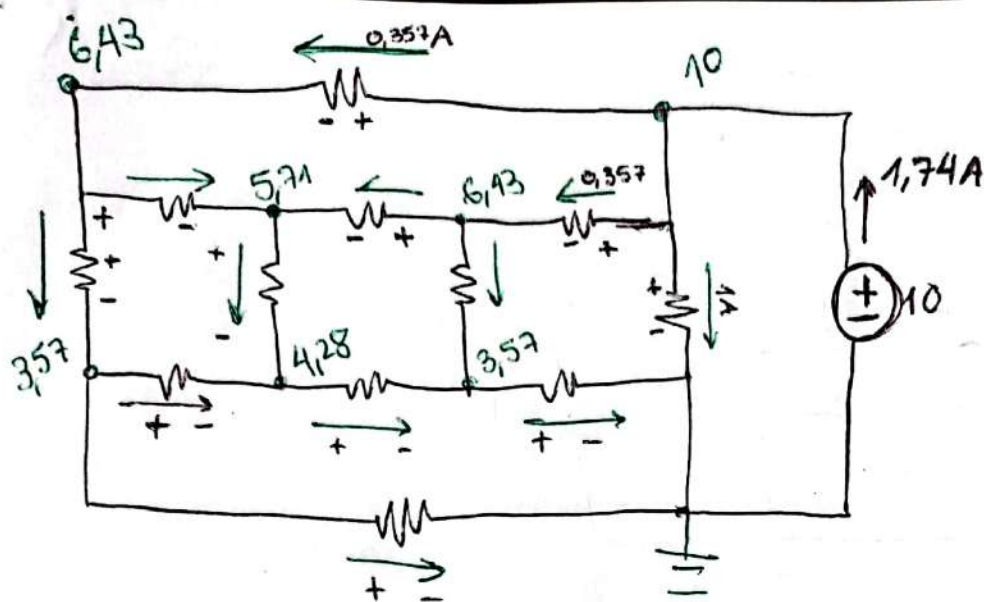
$$\text{Nodo B} \rightarrow \frac{V_A - V_B}{R} - \left(\frac{V_B - V_C}{R} \right) - \left(\frac{V_B - V_G}{R} \right) = 0$$



$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$\frac{10 - 6.43}{10} = 0.357 \text{ A}$$

$$\frac{6.43 - 3.57}{10} = 0.286$$



$$\frac{6.43 - 5.71}{10} = 0.072$$

b) ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente de voltaje?

$$P_{\text{fuente}} = V \cdot I$$

$$P = 10 \cdot 1.74 = 17.4 \text{ W}$$

2

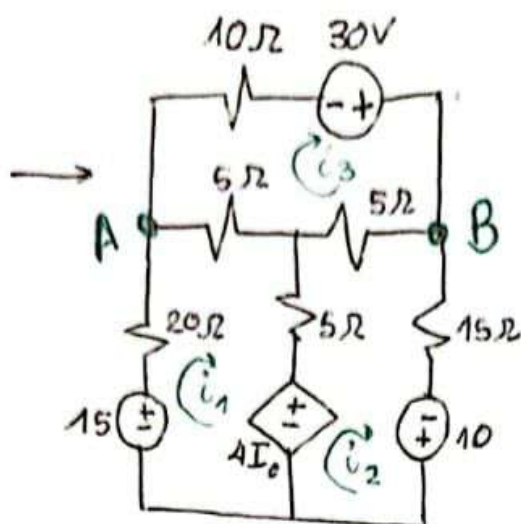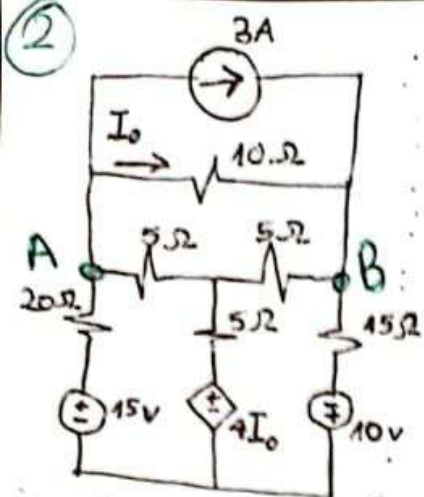

Mallas

$$P = V \cdot I$$

$$P = I^2 R$$

$$V = I R$$


$$\begin{aligned} -15v + 20i_1 + 5(i_1 - i_3) + 5(i_1 - i_2) + 4i_0 &= 0 \\ -4i_0 + 5(i_2 - i_1) + 5(i_2 - i_3) + 15i_2 - 10 &= 0 \\ 5(i_3 - i_1) - 30 + 10i_3 + 5(i_3 - i_2) &= 0 \end{aligned}$$

$$30i_1 - 5i_2 - i_3 = 15$$

$$-5i_1 + 25i_2 - 9i_3 = 10$$

$$-5i_1 - 5i_2 + 20i_3 = 30$$

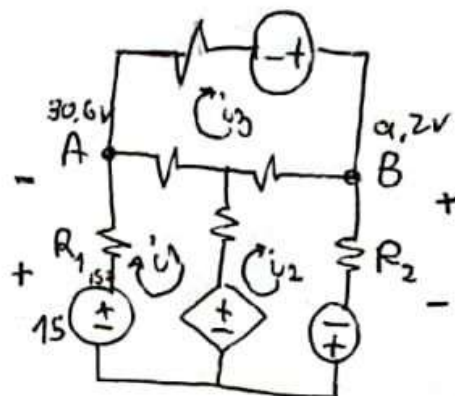
$$i_1 = 0,78A, \quad i_2 = 1,28A, \quad i_3 = 2,01A$$



$$P_{R_1} = I^2 R$$

$$P_{R_1} = (20)(0,78)$$

Potencia

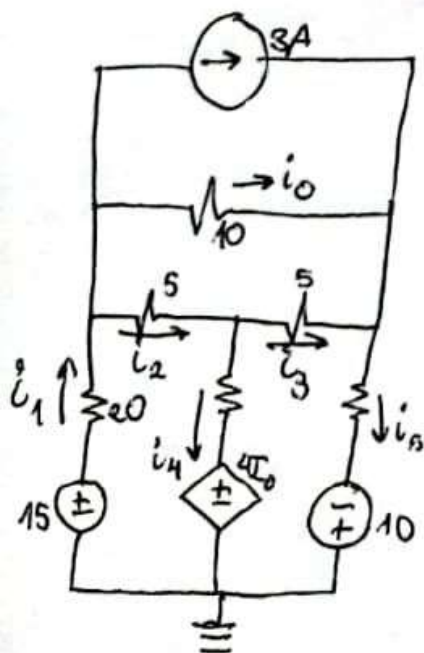

$$i_1 = i_2 + i_0 + 3A$$

$$i_2 = i_3 + i_4$$

$$3 + i_0 + i_3 = i_5$$

$$i_2 = -4,32$$

$$i_0 = 1,28$$

$$i_1 = 0,78$$

$$i_3 = -3,87$$

$$i_4 = 0,5$$

$$i_1 = 0,78$$

$$i_0 = 2,15$$

→

