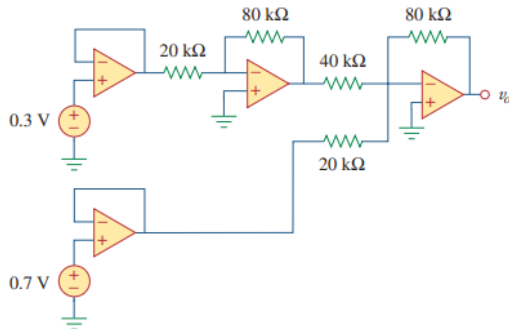


## Mini Quiz Semana 10.1

Tiempo: 5 min

1) Para el siguiente circuito calcule  $V_o$



**Figure 5.94**

For Prob. 5.67.

Tomado de: *Fundamentals of Electric Circuits* Pag. 210

Respuesta con un decimal, separador decimal de punto (.), sin unidades. No olvide el signo + o - **R/ -0.4 V**