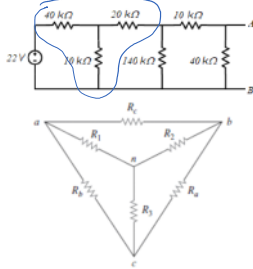


8 de octubre

viernes, 8 de octubre de 2021 1:24 p. m.

1. Para el siguiente circuito encuentre un equivalente de Thévenin entre los puntos A y B



$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}$$


$$R_1 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}$$

$$R_2 = \frac{R_1 R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$
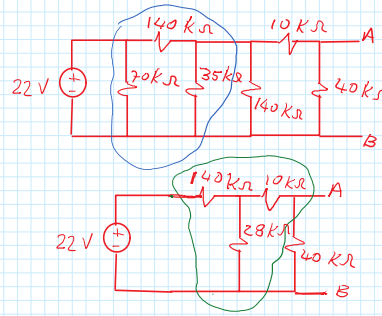
$$R_3 = \frac{R_1 R_c}{R_a + R_b + R_c}$$



$$R_b = \frac{40 \cdot 10 + 40 \cdot 20 + 20 \cdot 10}{20} \text{ k}\Omega = 70 \text{ k}\Omega$$



$$R_c = \frac{1400}{10} \text{ k}\Omega = 140 \text{ k}\Omega$$

$$R_a = \frac{1400}{40} \text{ k}\Omega = 35 \text{ k}\Omega$$

$$35 \text{ k}\Omega \parallel 140 \text{ k}\Omega = 28 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c2} = \frac{140 \cdot 28 + 140 \cdot 10 + 10 \cdot 28}{28} \text{ k}\Omega = 200 \text{ k}\Omega$$

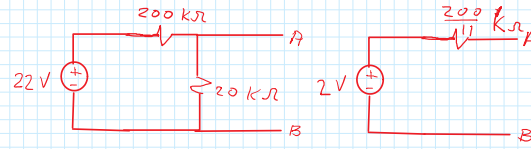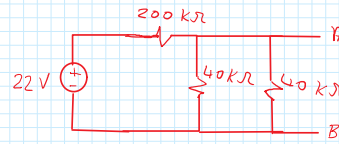
$$R_{ac} = \frac{5600}{140} \text{ k}\Omega = 40 \text{ k}\Omega$$



$$V_{ABOC} = 22 \text{ V} \cdot \frac{20}{220} = 2 \text{ V}$$

$$R_{TH} = 200 \text{ k}\Omega \parallel 20 \text{ k}\Omega = \frac{200}{11} \text{ k}\Omega$$

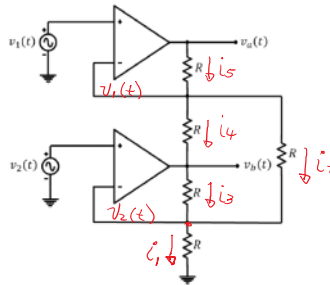2. Para el circuito de la siguiente figura calcular los voltajes  $v_a$ ,  $v_b$  en función de  $v_1$  y  $v_2$ . Asuma Amplificadores operacionales ideales.



$$\dot{i}_1 = \frac{v_1(t)}{R} \quad \dot{i}_2 = \frac{v_1(t) - v_2(t)}{R}$$

$$\dot{i}_2 + \dot{i}_3 = \dot{i}_1 \Rightarrow \dot{i}_3 = \dot{i}_1 - \dot{i}_2 = \frac{v_1(t)}{R} - \frac{v_1(t) - v_2(t)}{R} = \frac{2v_2(t) - v_1(t)}{R}$$

$$\dot{i}_3 = \frac{v_b(t) - v_2(t)}{R}$$

$$\frac{v_b(t) - v_2(t)}{R} = \frac{2v_2(t) - v_1(t)}{R} \Rightarrow v_b(t) = 3v_2(t) - v_1(t)$$

$$\dot{i}_4 = \frac{v_1(t) - v_b(t)}{R} = \frac{v_1(t) - 3v_2(t) + v_1(t)}{R} = \frac{2v_1(t) - 3v_2(t)}{R}$$

$$\dot{i}_5 = \dot{i}_4 + \dot{i}_2 = \frac{2v_1(t) - 3v_2(t)}{R} + \frac{v_1(t) - v_2(t)}{R} = \frac{3v_1(t) - 4v_2(t)}{R}$$

$$\dot{i}_5 = \frac{v_a(t) - v_1(t)}{R}$$

$$\frac{v_a(t) - v_1(t)}{R} = \frac{3v_1(t) - 4v_2(t)}{R}$$

$$v_a(t) = 4v_1(t) - 4v_2(t)$$

RESISTENCIA.


$$V_R = \dot{i}_R \cdot R$$

CONDENSADOR.

$$\dot{i}_c = C \cdot \frac{dV_c}{dt}$$

INDUCTANCIA

$$V_L = L \frac{d\dot{i}_L}{dt}$$

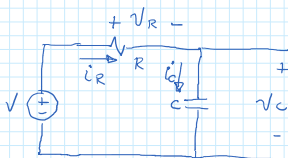

$$V - V_R - V_c = 0$$

$$V_R + V_c = V$$

$$RC \frac{dV_c}{dt} + V_c = V$$

$$RC \frac{d^2 V_c}{dt^2} + \frac{dV_c}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2 V_c}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV_c}{dt} = 0$$

$$\dot{i}_R = \dot{i}_c$$


$$\dot{i}_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$V_R = RC \frac{dV_c}{dt}$$

$$\frac{dV_c}{dt} = D V_c(t)$$

$$\frac{d^2 V_c}{dt^2} = D^2 V_c(t)$$

$$(D^2 + \frac{D}{RC}) V_c(t) = 0$$

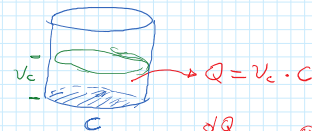

$$\frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dV_c}{dt}$$

$$\dot{i}_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$D \left( D + \frac{1}{RC} \right) V_c(t) = 0$$

$$\Rightarrow V_c(t) = K_1$$

$$\Rightarrow V_c(t) = K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_c(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv_c}{dt} = 0$$

$$\left(D^2 + \frac{1}{RC}\right) v_c(t) = 0$$

$$\rightarrow v_c(t) = K_1 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$f(t) = K \Rightarrow f'(t) = 0$$

$$D f(t) = 0$$

$$g(t) = K_1 t \Rightarrow D g(t) = K_1$$

$$D^2 g(t) = 0$$

$$h(t) = K_2 e^{-\alpha t} \Rightarrow D h(t) = -\alpha K_2 e^{-\alpha t}$$

$$D h(t) + \alpha h(t) = -\alpha K_2 e^{-\alpha t} + \alpha K_2 e^{-\alpha t} = 0$$

$$(D + \alpha) h(t) = 0$$

$$\text{si } v_i = 0 \quad v_c(t) = V_F \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$V_F = V$$

$$v_c(\tau) = V(1 - e^{-1}) = 0,6321 V$$

$$v_c(2\tau) = V(1 - e^{-2}) = 0,8647 V$$

$$v_c(3\tau) = V(1 - e^{-3}) = 0,9502 V$$

$$v_c(4\tau) = V(1 - e^{-4}) = 0,9817 V$$

$$v_c(5\tau) = V(1 - e^{-5}) = 0,9933 V$$

$$v_c(6\tau) = V(1 - e^{-6}) = 0,9975 V$$

$$\text{si } v_i = 0 \quad V_F = V$$

$$i_c(\tau) = \frac{V}{R} e^{-1} = 0,3679 \frac{V}{R}$$

$$v_c(2\tau) = \frac{V}{R} e^{-2} = 0,1353 \frac{V}{R}$$

$$v_c(3\tau) = \frac{V}{R} e^{-3} = 0,0498 \frac{V}{R}$$

$$v_c(4\tau) = \frac{V}{R} e^{-4} = 0,0183 \frac{V}{R}$$

$$v_c(5\tau) = \frac{V}{R} e^{-5} = 0,0067 \frac{V}{R}$$

$$v_c(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$v_c(0) = v_{\text{inicial}} = v_i$$

$$v_c(\infty) = v_{\text{final}} = v_f$$

$$v_c(0) = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = -K_1 + v_c(0) = v_i - K_1$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_c}{dt} = C \left[ 0 - \frac{1}{RC} K_2 e^{-\frac{t}{RC}} \right] = -\frac{K_2}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i_c(\infty) = 0$$

$$i_c(\infty) = i_R(\infty) = \frac{V - v_c(\infty)}{R} \left\} \frac{V - v_c(\infty)}{R} = 0$$

$$v_c(\infty) = V$$

$$V_F = V$$

$$v_c(\infty) = K_1 \Rightarrow V_F = K_1$$

$$v_c(t) = V_F + (v_i - V_F) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$RC = \tau \rightarrow \text{constante de tiempo}$$

$$i_c(t) = C \left[ 0 - \frac{1}{RC} (v_i - V_F) e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$

$$i_c(t) = \frac{V_F - v_i}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

